

Évaluation


Thème 3 - Chapitre 1

E. M.

March 27, 2024

2 Comprendre un schéma

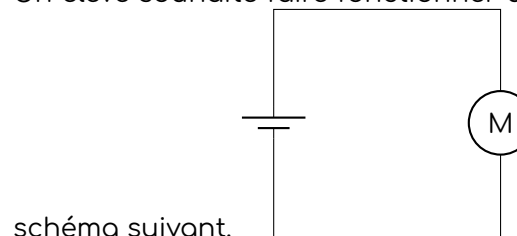Un élève souhaite faire fonctionner une voiture télécommandée, il réalise le



Contents

1 Questions de cours	1
2 Comprendre un schéma	1

:EXPORT_{FILENAME}: 5T3C01-01-Évaluation:EXPORT_{LATEXCLASS}: activite:EXPORT_{OPTIONS}:
toc:nil d:("center" "doc"):EXPORT_{SUBTITLE}:5T3C01 - Circuits électriques

ID	Compétence évaluée	TB	MS	MF	MI
D1.1/4.4	Réinvestir le vocabulaire adapté				
D1.3/4.3	Exploiter un schéma				
D1.3/3.1	Utiliser les bonnes unités				
D4/1.2	Mettre en oeuvre un raisonnement logique simple				
D4/1.7	Communiquer sur ses démarches et ses résultats				
D4/1.4	Mesurer une grandeur				

1 Questions de cours

Complète le tableau suivant.

Nom du composant	Symbole
Pile	
Générateur	
Interrupteur	
Moteur	
DEL	
Résistor	